

Pomerač faze reflektivnog tipa

[13M071MMT] - Milimetarski talasi

student Aleksandar Vuković

Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet


22. 7. 2019.

Uvod

Sadržaj prezentacije


- ▶ Pomerač faze reflektivnog tipa sa 360° opsegom za *smart* antenske sisteme za C-opseg u $0.6\ \mu\text{m}$ GaAs MESFET tehnologiji (2002)
- ▶ 16-elementni fazirani niz kao prijemnik za opseg oko 60 GHz u IBM $0.12\ \mu\text{m}$ SiGe BiCMOS tehnologiji (2011)
- ▶ Pomerač faze reflektivnog tipa sa konstantnim gubicima za oko 24 GHz u $0.18\ \mu\text{m}$ CMOS tehnologiji (2015)

Prijemnik

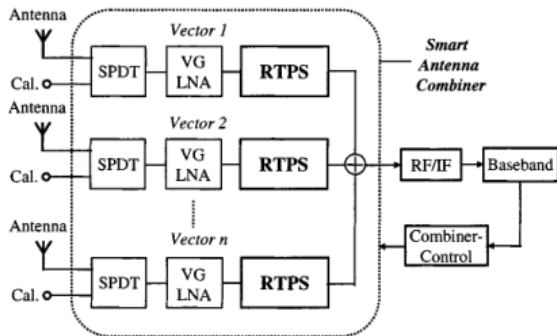

učestanost	24 GHz
opseg faznog pomeraja	185°
maksimalni gubici	10.7 dB
varijacija gubitaka	0
S11	< 15 dB
potrošnja	0
površina na čipu	0.7 mm ²

Beamforming predajnik

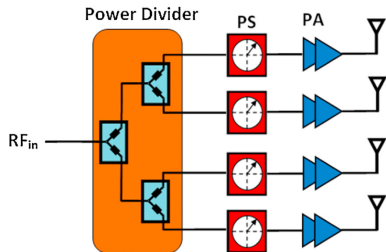


Specifikacije:



- ▶ varijacija slabljenja u odnosu na fazni pomeraj
- ▶ potrošnja

Hibridni sprežnjak


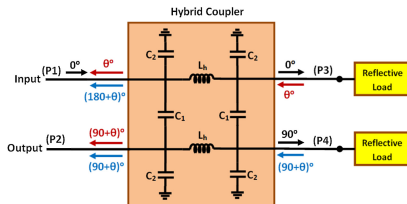
some text here some text here
some text here some text here
some text here




Rezultati simulacija

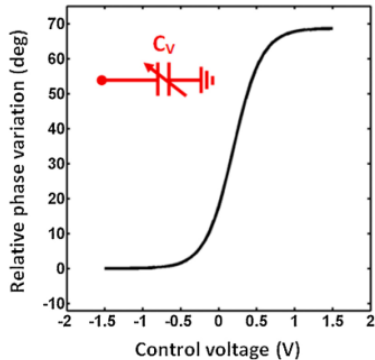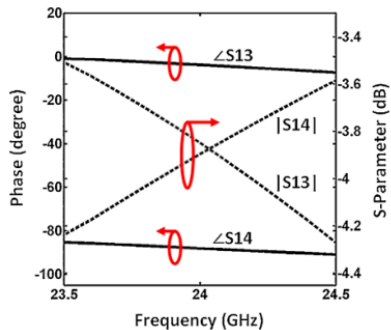



AMOS varaktor

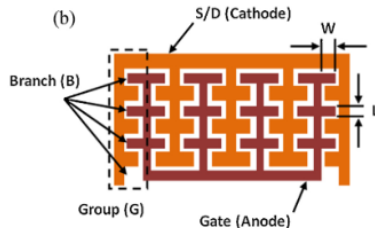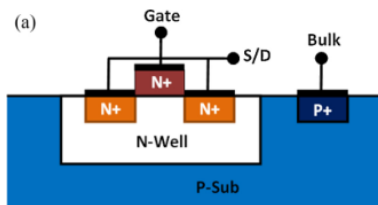


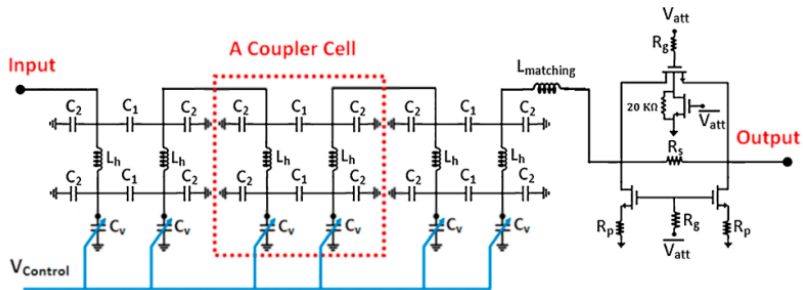
Varaktor ima opseg za podešavanje of 80 fF do 240 fF, sa prosečnom parazitnom otpornošću od 1.5Ω i prosečnom parazitnom kapacitivnošću 8 pH.



Rezultati simulacija

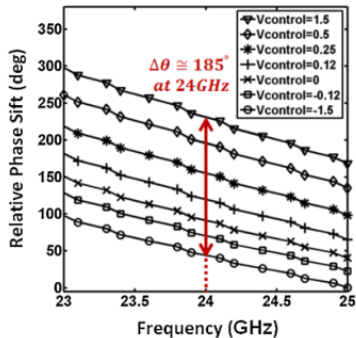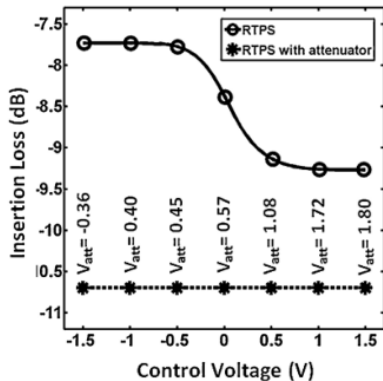



Rezultati simulacija i ležaut

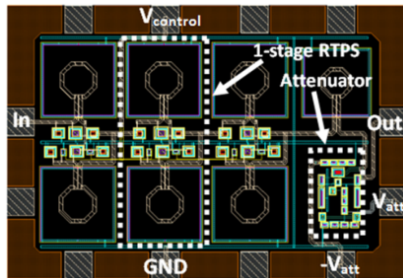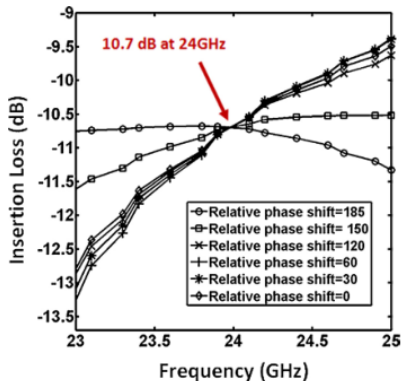



Pregled rezultata i naziv rada sa autorima

učestanost	24 GHz
opseg faznog pomeraja	185°
maksimalni gubici	10.7 dB
varijacija gubitaka	0
S11	< 15 dB
potrošnja	0
površina na čipu	0.7 mm^2

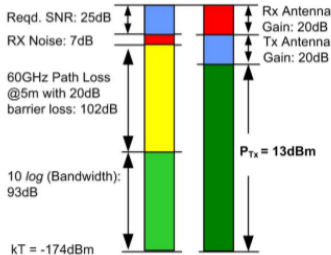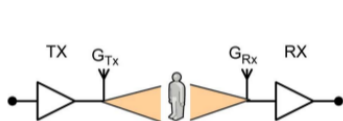Poređenje bežičnih linkova antenskog elementa i antenskog niza




Single-element with high-gain antenna

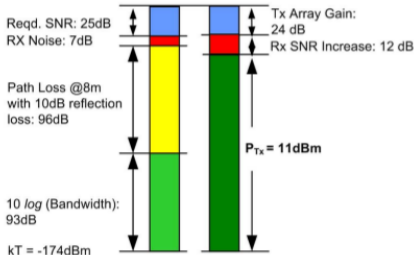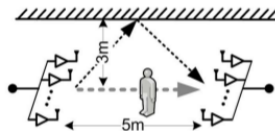


Phased-array Rx and Tx – using reflectors to establish wireless link


Arhitektura prijemnika

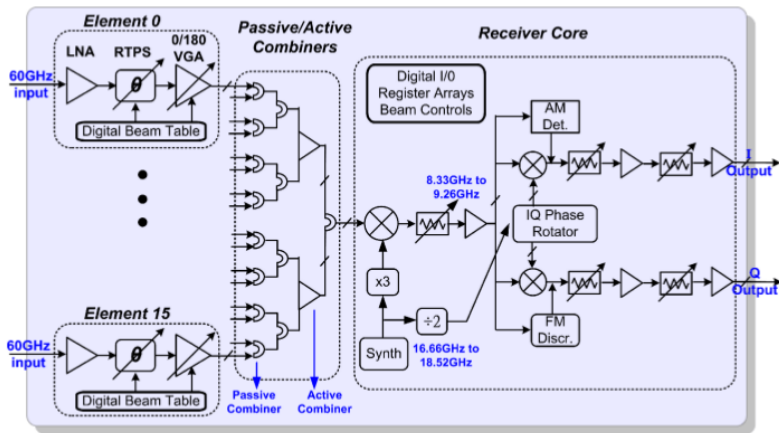


Gysel kombajner

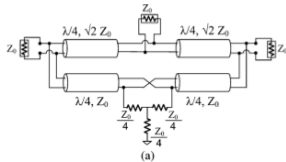

Differential signals, even mode inputs

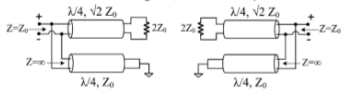


Differential signals, odd mode inputs

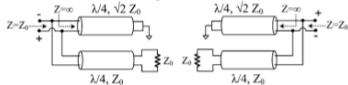


(b)

Common-mode signals, odd mode inputs

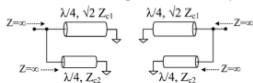


Common-mode signals, even mode inputs

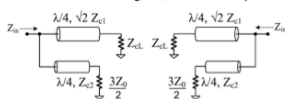

(c)

Lejaut !?

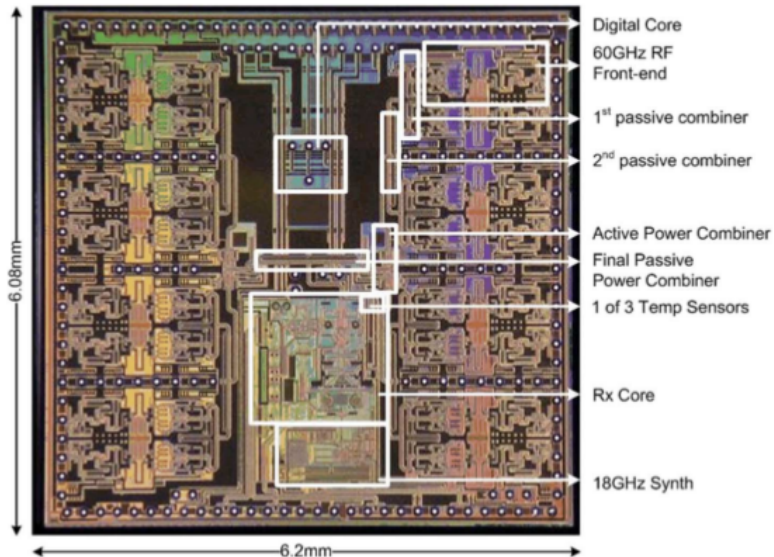

Summary

- ▶ The **first main message** of your talk in one or two lines.
- ▶ The **second main message** of your talk in one or two lines.
- ▶ Perhaps a **third message**, but not more than that.
- ▶ Outlook
 - ▶ Something you haven't solved.
 - ▶ Something else you haven't solved.

For Further Reading I



A. Author.

Handbook of Everything.

Some Press, 1990.



S. Someone.

On this and that.

Journal of This and That, 2(1):50–100, 2000.